

<< Search more Solutions!

**Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)**

### **Answer**

Using resistor and inductor relations,  $R = v/i$  and  $v = L \cdot di/dt$ .

Time constant of an RL circuit is given by  $T = L/R$

$$v = 90 e^{-50t} \quad \& \quad i = 30 e^{-50t}$$

$$(a) \quad R = \frac{v}{i} = \frac{90 e^{-50t}}{30 e^{-50t}} = \underline{3 \Omega}$$

$$v = -L \frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad 90 e^{-50t} = -L (-50) 30 e^{-50t}$$

$$\therefore \underline{L = 60 \text{ mH}}$$

$$(b) \quad \text{Time constant} : \frac{L}{R} = \frac{60 \text{ mH}}{3 \Omega} = 20 \text{ ms} = \frac{1}{50} \text{ s}$$

$$\therefore \underline{\tau = 20 \text{ ms}}$$

(c) Initial energy :  $t=0$ .

$$v = 90$$

$$i = 30$$

$$\Rightarrow \text{Energy} = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \times (60 \times 10^{-3}) (30)^2$$

$$\underline{E_0 = 2.7 \text{ J}}$$

(d) Energy @  $t = 10 \text{ ms}$

$$v = 90 e^{-50(10 \times 10^{-3})} \approx 54.5878 \text{ V}$$

$$i = 30 e^{-50(10 \times 10^{-3})} \approx 18.1959 \text{ A}$$

$$\Rightarrow E(t=10 \text{ ms}) = \frac{1}{2} L i^2$$

$$E = \frac{1}{2} (60 \times 10^{-7}) (18.1959) = 7.1327 \text{ J}$$

$$\therefore \text{Fraction of energy dissipated: } \frac{E_0 - E}{E}$$

$$= \frac{27 - 9.9327}{27}$$

$$= \underline{\underline{0.6321}}$$

$$= 63.21\%$$

Likes: 0

Dislikes: 0