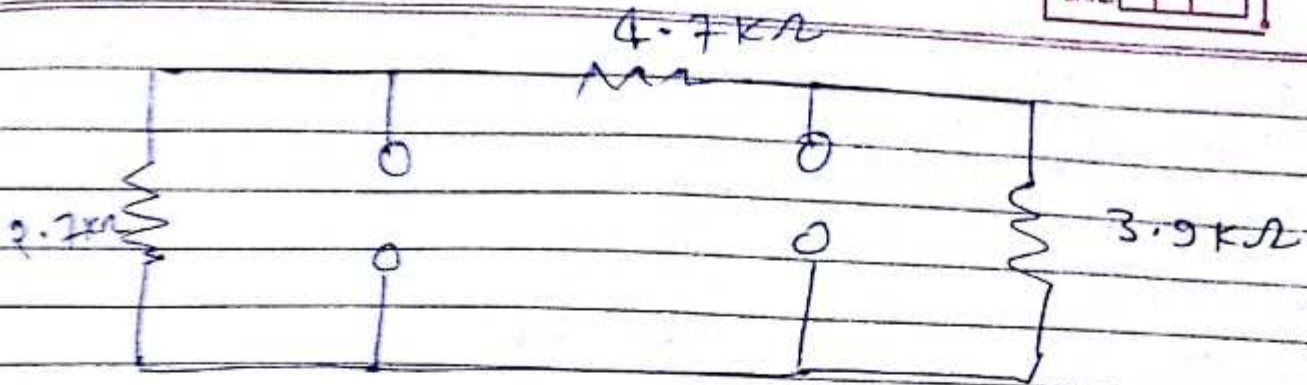


<< Search more Solutions!

**Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)**

**Answer**

for resistance




$$R_T = R_2 + R_3 \parallel R_1$$

$$= (4.7 + 3.9)k\Omega \parallel 2.7k\Omega$$


$$R_T = \frac{8.6 \times 2.7}{8.6 + 2.7} = 2.055$$

$$R_T = 2.055k\Omega$$


for voltage  $\rightarrow$

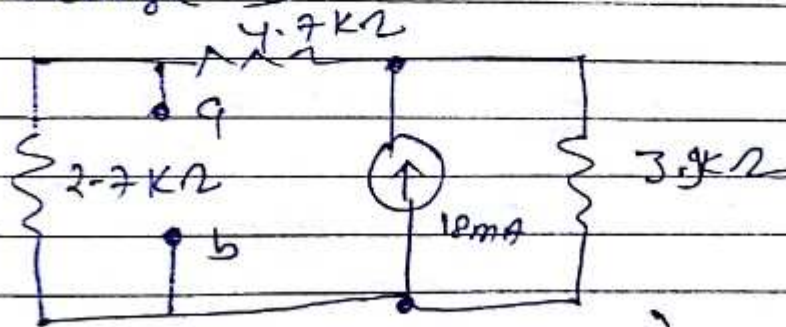


$$V_{ab} = V_{th} = 16.77V$$

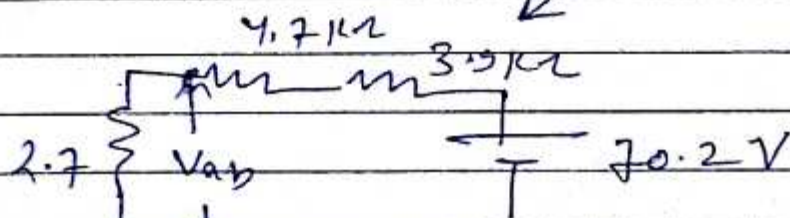

Then Thevenin circuit  $\rightarrow$

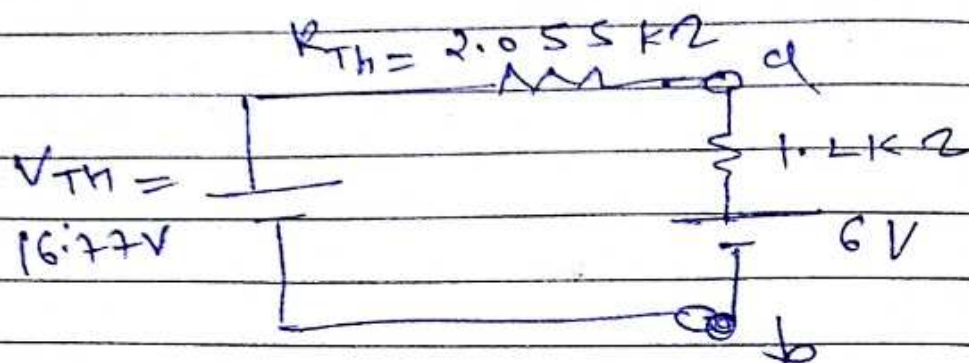

Equivalent  $\rightarrow$

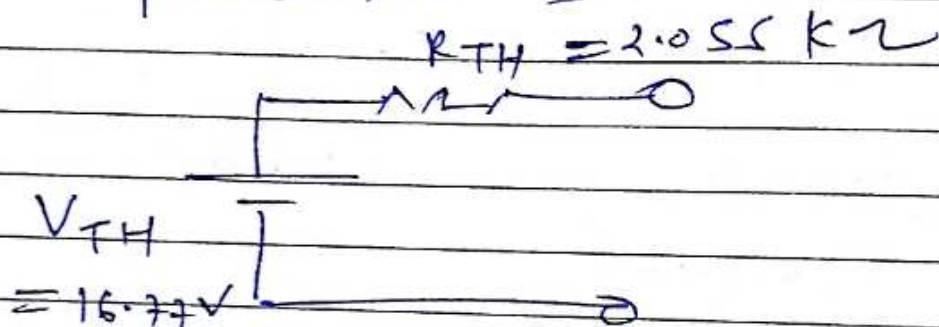

(b)

$$V_{TH} - 2.055k\Omega I - 1.2k\Omega I - 6 = 0$$

$$10.77 = 3.255k\Omega I$$

$$I = 3.31 \text{ mA}$$

Hence current is  $3.31 \text{ mA}$

Likes: 0

Dislikes: 0

---