

$$1) q = 5 \text{ mC} = 5 \times 10^{-3} \text{ C}$$

$$V_1 = -7 \text{ V}, V_2 = 17 \text{ V}$$

$$\therefore W = q(V_2 - V_1)$$

$$= 5 \times 10^{-3} (17 + 7)$$

$$= 0.12 \text{ J}$$

$$2) I = 1 + 3 = 4 \text{ A}$$

$$P_1 = -5 \times 2 = -10 \text{ W (supplies)}$$


$$P_2 = 5 \times 1 = 5 \text{ W (absorbs)}$$

$$P_3 = 2 \times 1 = 2 \text{ W (absorbs)}$$

$$P_4 = 4 \times 3 = 12 \text{ W (absorbs)}$$

$$P_5 = -2 \times 3 = -6 \text{ W (supplies)}$$
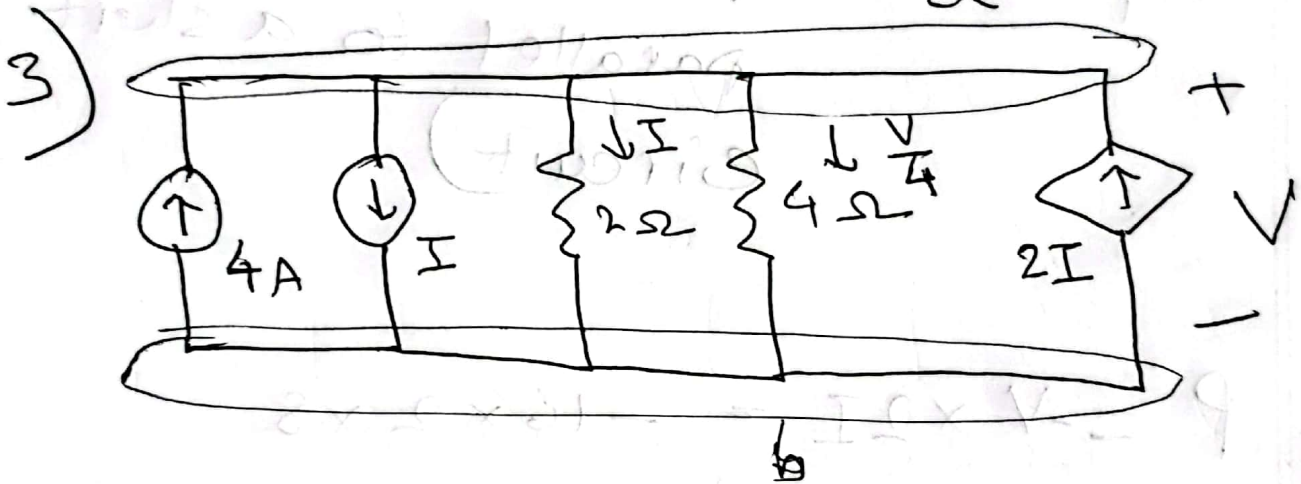
$$P_6 = -0.25 I \times 3 \text{ V} \\ = -0.25 \times 4 \times 3 = -3 \text{ W (supplies)}$$



There are 2 nodes

$$V = 2I$$

Applying KCL to node a we get,


$$-4 + I + I + \frac{V}{4} - 2I = 0$$

$$\text{or, } -4 + \frac{V}{4} = 0 \quad \text{---} \quad 29$$

$$\text{or, } V = 16 \text{ V} \quad \text{---} \quad 29$$

$$\therefore I = \frac{V}{2} = 8 \text{ A} \quad \text{---} \quad 29$$

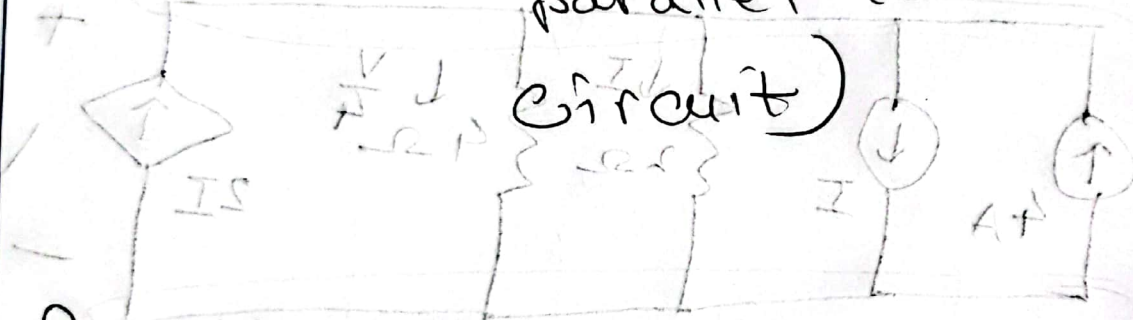$I_1 = 0 \text{ A}$ (As I_1 is the current parallel to a short circuit)



$$P = -V \times 2I = -16 \times 2 \times 8$$

$$P = -256 \text{ W (supplied)}$$

$$IS = V$$

$$0 = IS - \frac{V}{4} + I + I + \dots$$