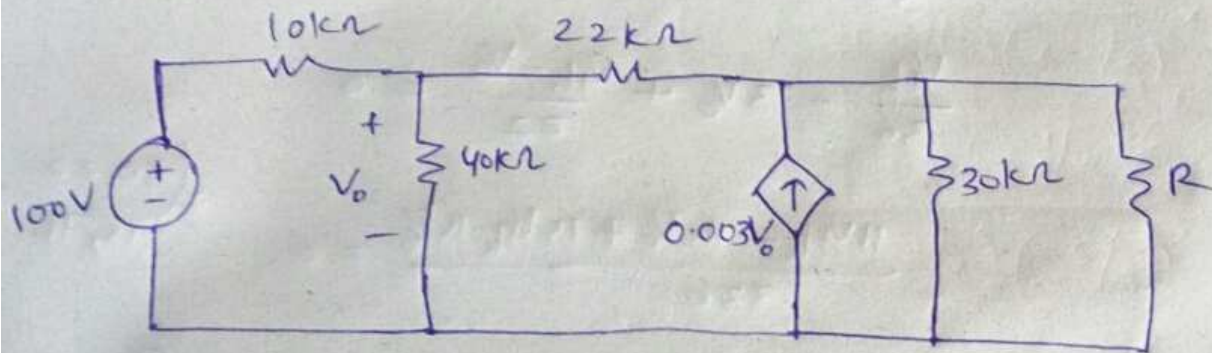


<< Search more Solutions!

Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)


Answer



For maximum power transferred to R , R should be equal to thevenin's eqⁿ resistance across R terminals.

Finding R_{th}

i) finding V_o or V_{th}

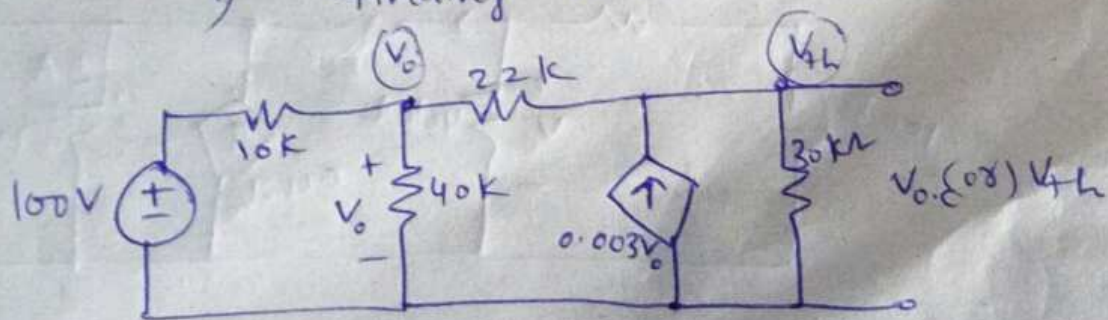

By applying nodal analysis

$$\frac{V_o - 100}{10k} + \frac{V_o}{40k} + \frac{V_o - V_{th}}{22k} = 0$$

$$\frac{V_o - 100}{10k} + \frac{V_o}{40k} + \frac{V_o - V_{th}}{22k} = 0$$

$$\frac{44(V_o - 100) + 11V_o + 20(V_o - V_{th})}{440} = 0$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 9, 40, 22} \\ 18 \\ \hline 20 \\ 18 \\ \hline 2 \\ 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow 44V_o - 4400 + 11V_o + 20V_o - 20V_{th} = 0$$

$$\Rightarrow 75V_o - 20V_{th} = 4400 \rightarrow (1)$$

$$\frac{V_{th}}{30k} + (-0.003V_o) + \frac{V_{th} - V_o}{22k} = 0$$

$$\frac{V_{th}}{30} - 0.003V_o + \frac{V_{th} - V_o}{22} = 0$$

$$\frac{V_{th}}{30} - 3V_o + \frac{V_{th} - V_o}{22} = 0$$

$$\frac{11V_{th} - 110V_o + 15V_{th} - 15V_o}{330} = 0$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 30, 22} \\ 40 \\ \hline 15 \\ 30 \\ \hline 0 \end{array}$$


$$\Rightarrow 26V_{th} - 125V_o = 0 \rightarrow (2)$$

Solving (1) & (2);

$$V_o = -208, V_{th} = -1000$$

$$V_{oc} \text{ (or) } V_{th} = -1000 \text{ V}$$

Finding I_{sc}

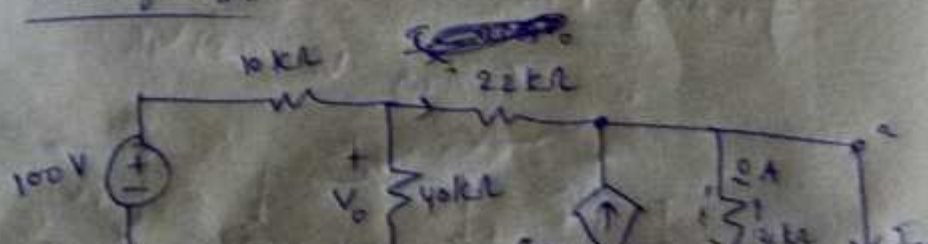

		0036		30
--	--	------	--	----

By KCL,

Current through $22k\Omega$ resistor is $I_{sc} - 0.003V_o$
 $= I_{22k}$

Current through $10k\Omega$ resistor is $I_{22k} + \frac{V_o}{40k}$

$$I_{10k} = (I_{sc} - 0.003V_o) + \frac{V_o}{40k}$$

By KVL,

$$-100V + 10k\Omega(I_{10k}) + V_o = 0$$

$$\Rightarrow 10k I_{sc} - 30V_o + \frac{V_o}{4} + V_o = 100V$$

$$-29V_o + \frac{V_o}{4} + (10k)I_{sc} = 100V \rightarrow (1)$$

$$-V_o + (22k)(I_{sc} - 0.003V_o) = 0$$

$$\Rightarrow V_o = 22k I_{sc} - 66V_o$$

$$67V_o = (22k)I_{sc} \rightarrow (2)$$

put (2) in (1);

$$-29\left(\frac{22k I_{sc}}{67}\right) + (10k)I_{sc} = 100$$

$$\left(-29 + \frac{1}{4}\right)\left(\frac{22k}{67} I_{sc}\right) + (10k)I_{sc} = 100$$

$$-9.440k I_{sc} + 10k I_{sc} = 100$$


$$0.5597k I_{sc} = 100$$

$$I_{sc} = \frac{100}{559.70} = 0.17866A$$

$$= 178.66mA$$

$$R_{th} = \frac{V_{th}}{I_{sc}} = \frac{-1000}{178.66mA} = 5.597k\Omega \approx 5.6k\Omega$$

Thevenin's eqⁿ ckt

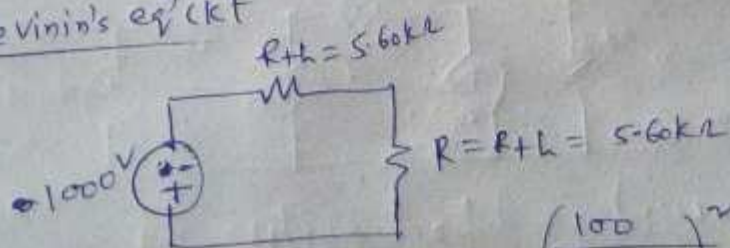

$$\text{max. power delivered to } R = \left(\frac{100}{2R_{th}}\right)^2 \times R_{th}$$

max |

$$P_{R(max)} = \left(\frac{100}{11.2} \right)^2 \times (5.60) = 470.12 \text{ mW}$$

Likes: 1

Dislikes: 0
