

Problem 3.71 Find the Thévenin equivalent circuit at terminals (a, b) of the circuit in Fig. P3.71.

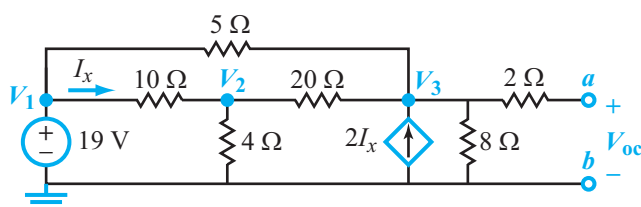


Figure P3.71: Circuit for Problems 3.71 and 3.72.

Solution:


$$\begin{aligned} V_1 &= 19 \text{ V} \\ \frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_2 - V_3}{20} &= 0 \\ \frac{V_3 - V_2}{20} + \frac{V_3}{8} + \frac{V_3 - V_1}{5} - 2I_x &= 0 \\ I_x &= \frac{V_1 - V_2}{10} \end{aligned}$$

Simultaneous solution of the above equations yields:

$$\begin{aligned} V_2 &= 6.94 \text{ V}, \quad V_3 = 17.49 \text{ V}. \\ V_{\text{Th}} = V_{\text{oc}} &= V_3 = 17.49 \text{ V}. \end{aligned}$$

To find R_{Th} , we calculate I_{sc} :
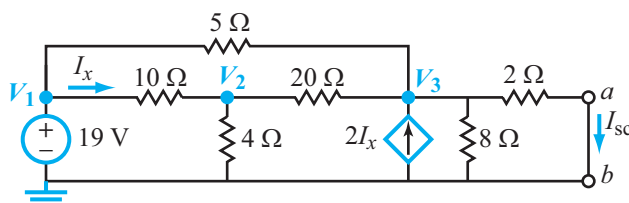
$$\begin{aligned} V_1 &= 19 \text{ V} \\ \frac{V_2 - V_1}{10} + \frac{V_2}{4} - \frac{V_2 - V_3}{20} &= 0 \\ \frac{V_3 - V_2}{20} + \frac{V_3}{8} + \frac{V_3}{2} + \frac{V_3 - V_1}{5} - 2I_x &= 0 \\ I_x &= \frac{V_1 - V_2}{10} \end{aligned}$$



Solution is: $V_2 = 5.71 \text{ V}$, $V_3 = 7.71 \text{ V}$.

$$\begin{aligned} I_{\text{sc}} &= \frac{V_3}{2} = \frac{7.71}{2} = 3.86 \text{ A}. \\ R_{\text{Th}} &= \frac{V_{\text{oc}}}{I_{\text{sc}}} = \frac{17.49}{3.86} = 4.53 \Omega. \end{aligned}$$

Hence, the Thévenin circuit is

