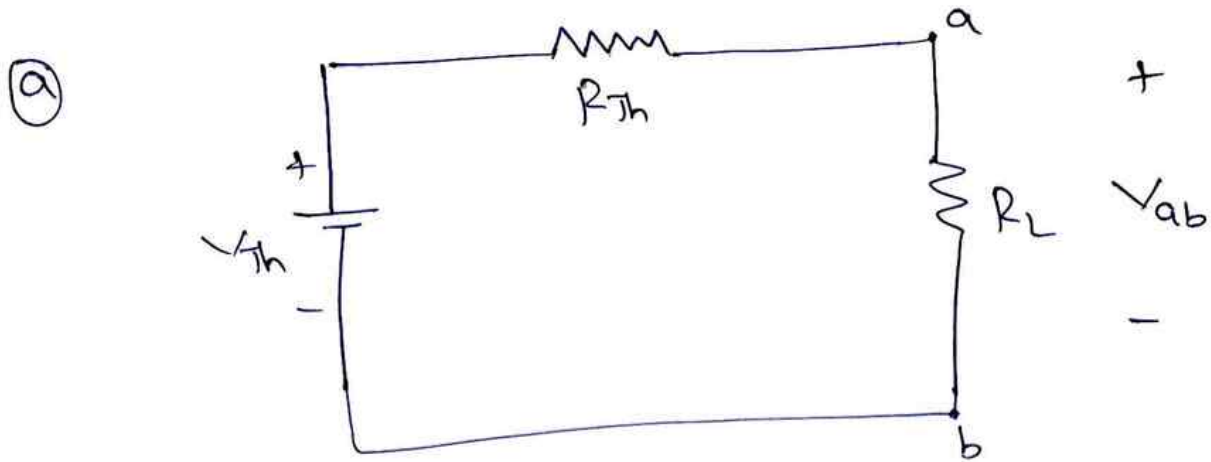


<< Search more Solutions!

**Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)**

**Answer**



$$V_{ab} = V_{Th} \left( \frac{R_L}{R_L + R_{Th}} \right)$$

For  $R_L = 10k\Omega$ ,  $V_{ab} = 6V$

$$6 = V_{Th} \left( \frac{10000}{10000 + R_{Th}} \right)$$

$$V_{Th} = \frac{6}{\left( \frac{10000}{10000 + R_{Th}} \right)} \rightarrow \textcircled{1}$$

For  $R_L = 30k\Omega$ ,  $V_{ab} = 12V$

$$12 = V_{Th} \left( \frac{30000}{30000 + R_{Th}} \right)$$

$$V_{Th} = \frac{12}{\left( \frac{30000}{30000 + R_{Th}} \right)} \rightarrow \textcircled{2}$$

$$I_h = \frac{30000}{30000 + R_{Th}} \quad (2)$$

Equating (1) and (2) we get

$$\frac{6}{\left(\frac{10000}{10000 + R_{Th}}\right)} = \frac{12}{\left(\frac{30000}{30000 + R_{Th}}\right)}$$

$$\frac{180000}{30000 + R_{Th}} = \frac{120000}{10000 + R_{Th}}$$

$$180000 (10000 + R_{Th}) = 120000 (30000 + R_{Th})$$

$$60000 R_{Th} = 18 \times 10^8$$


$$\boxed{R_{Th} = 30 \text{ k}\Omega}$$

From equation (1)

$$V_{Th} = \frac{6}{\left(\frac{10000}{10000 + 30000}\right)} \Rightarrow \boxed{V_{Th} = 24 \text{ V}}$$

Thevenin's equivalent circuit:



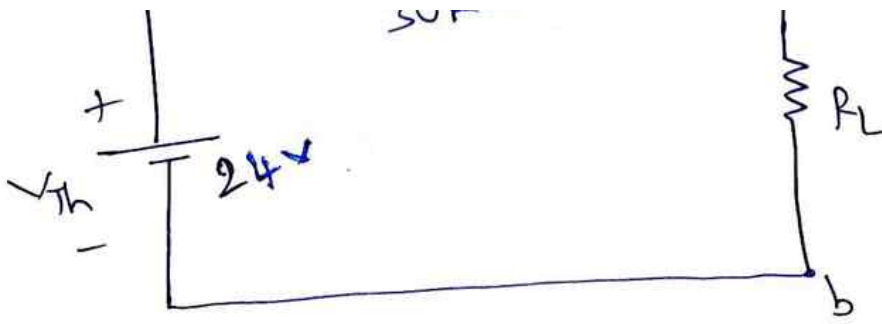

⑥  $R_L = 20\text{ k}\Omega$

$$V_{ab} = V_{th} \left( \frac{R_L}{R_{th} + R_L} \right)$$

$$V_{ab} = 24 \left( \frac{20}{30 + 20} \right) \text{ V}$$

$$\boxed{V_{ab} = 9.6 \text{ V}}$$

Likes: 1

Dislikes: 0