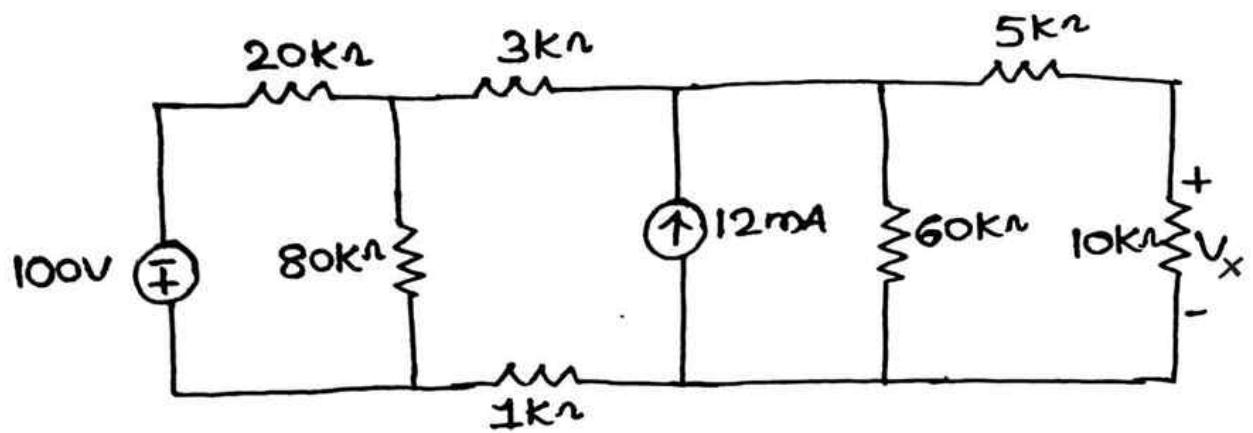





<< Search more Solutions!

**Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)**


**Answer**




Source Transformation

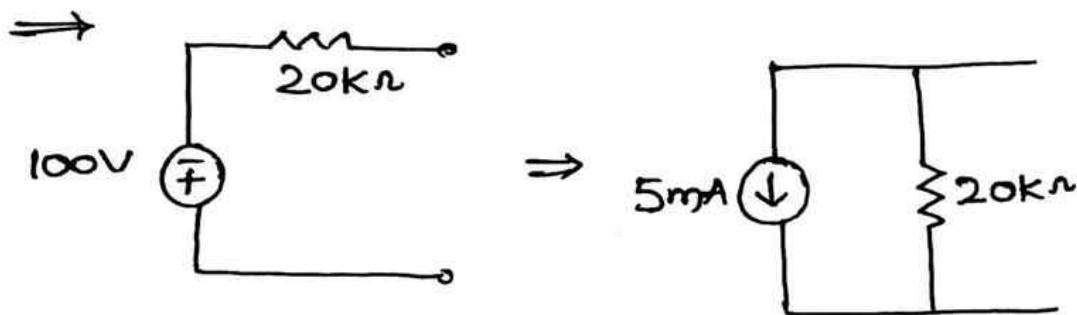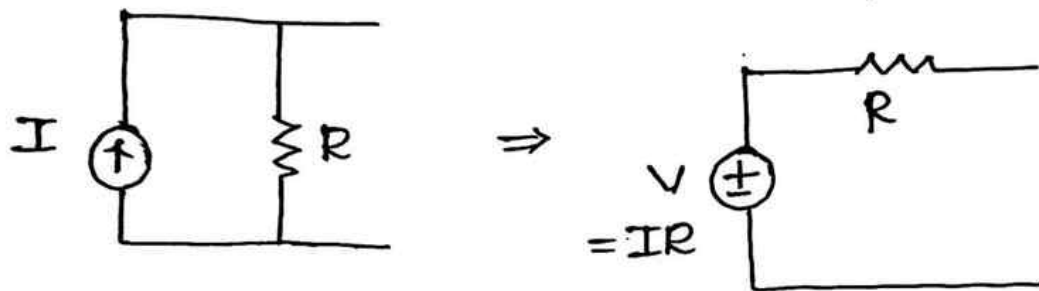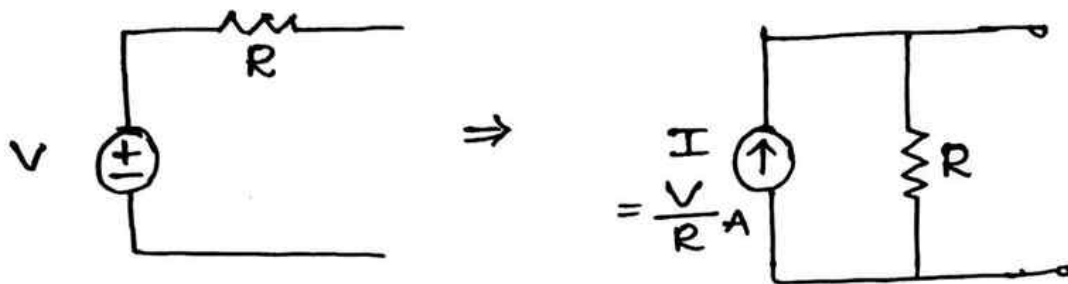

The circuit becomes;



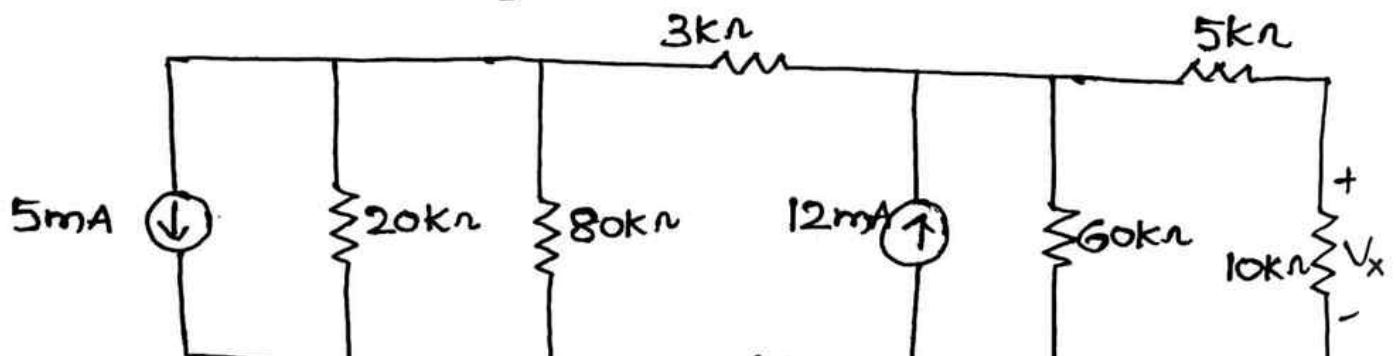


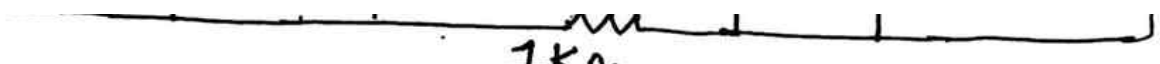



1k $\Omega$


20k $\Omega$ , 80k $\Omega$  are in parallel
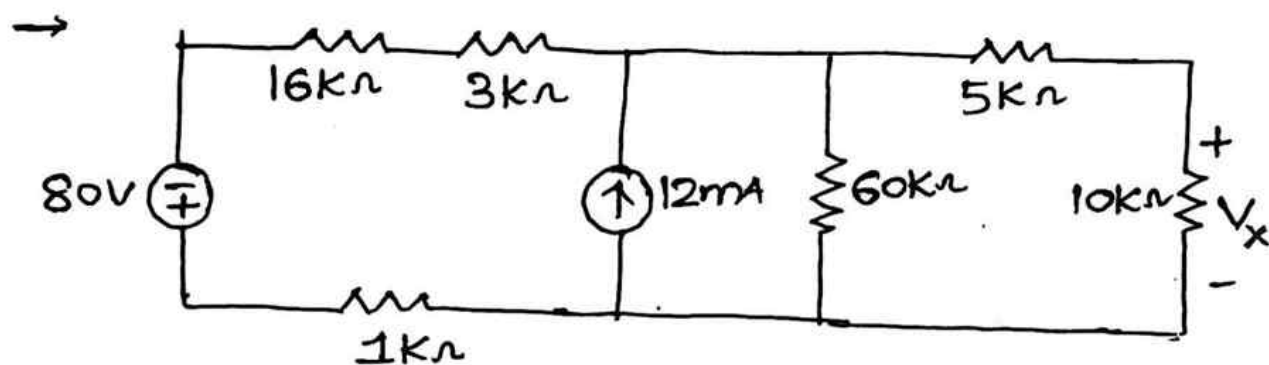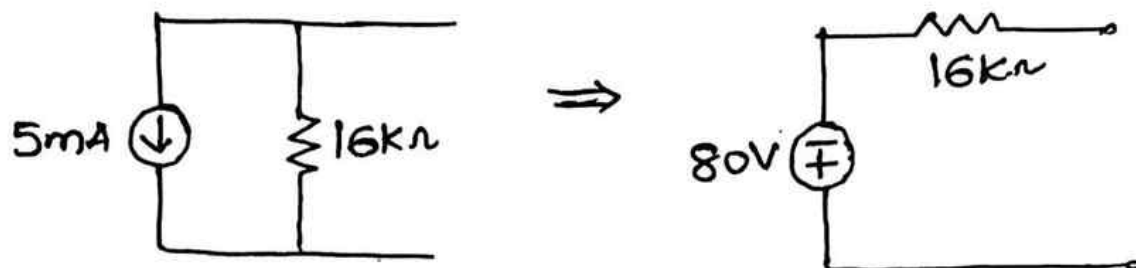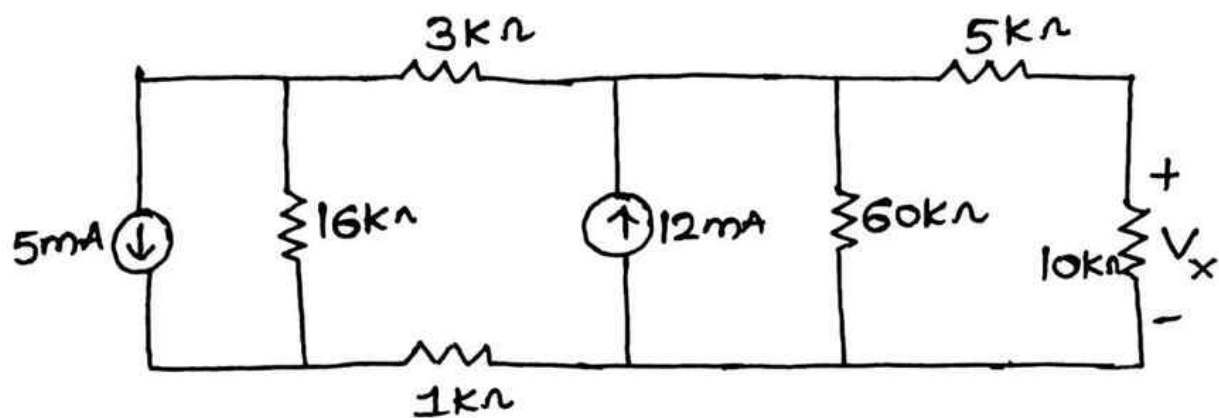
$$= \frac{20K \times 80K}{20K + 80K} = 16k\Omega$$



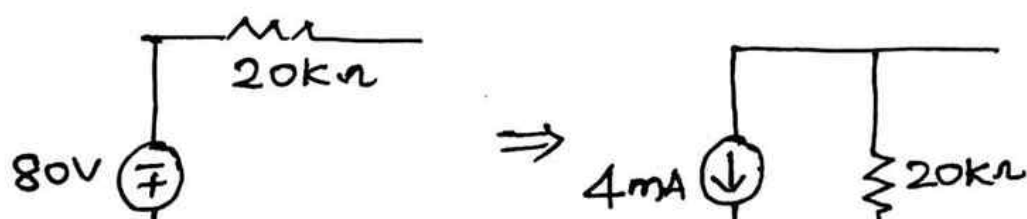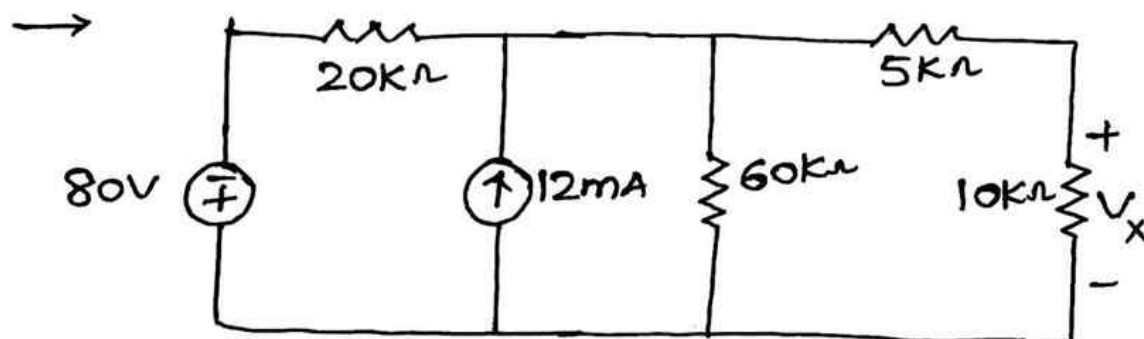$16\text{k}\Omega, 3\text{k}\Omega, 1\text{k}\Omega$  are in series  
 $= 16\text{k} + 3\text{k} + 1\text{k} = 20\text{k}\Omega$





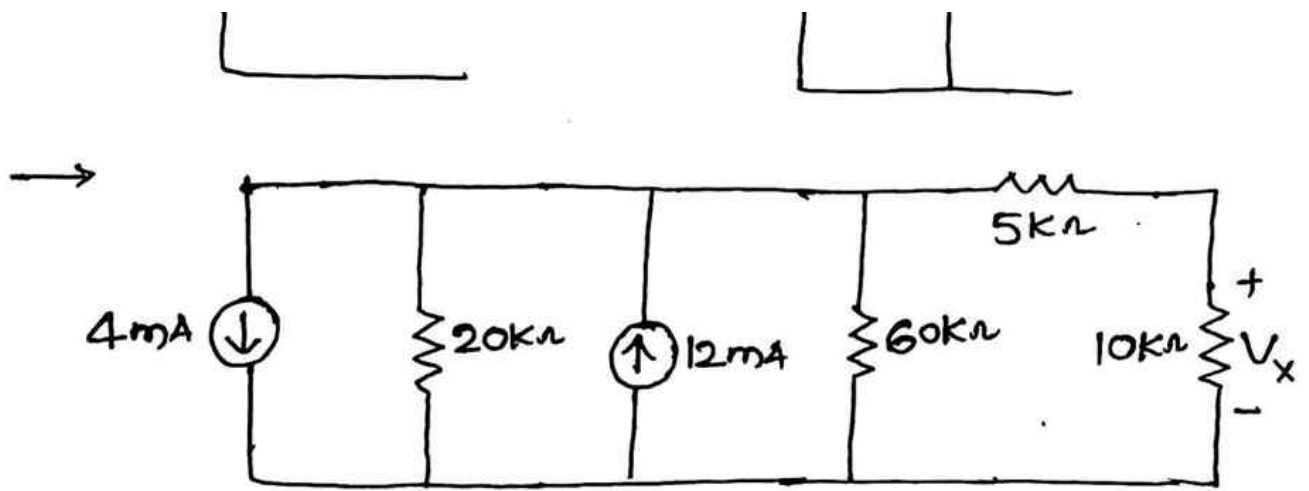


$20\text{k}\Omega, 60\text{k}\Omega$  are in parallel

$$= \frac{20\text{k} \times 60\text{k}}{20\text{k} + 60\text{k}} = 15\text{k}\Omega$$

→

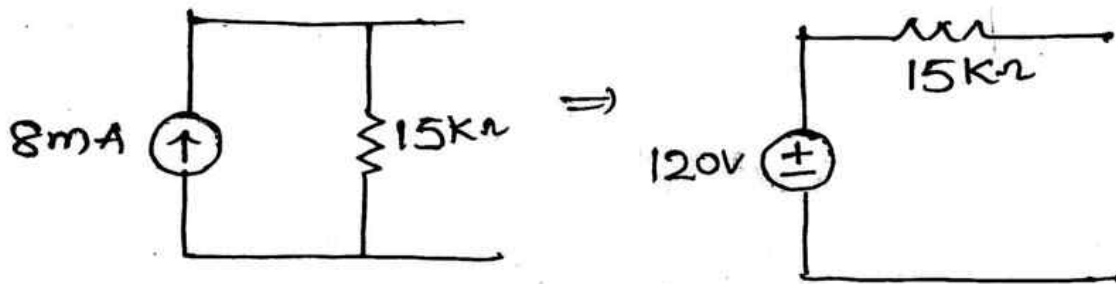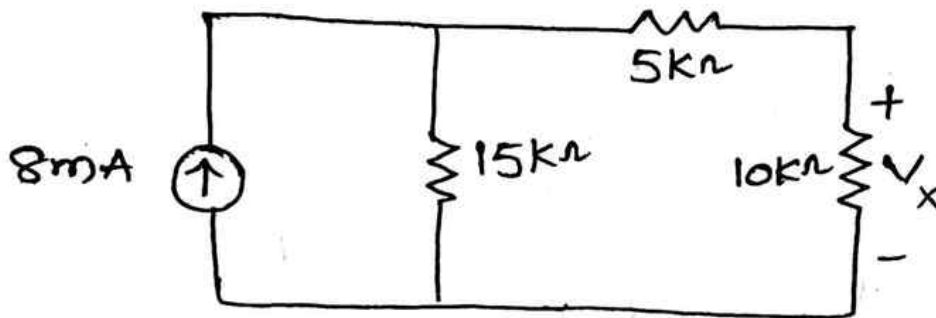


→

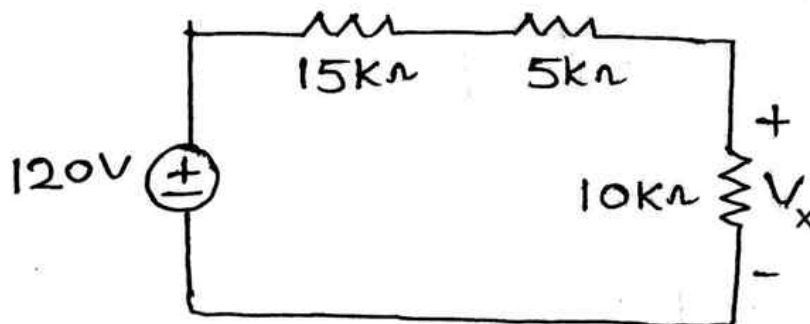

$15\text{k}\Omega, 5\text{k}\Omega$  are in series
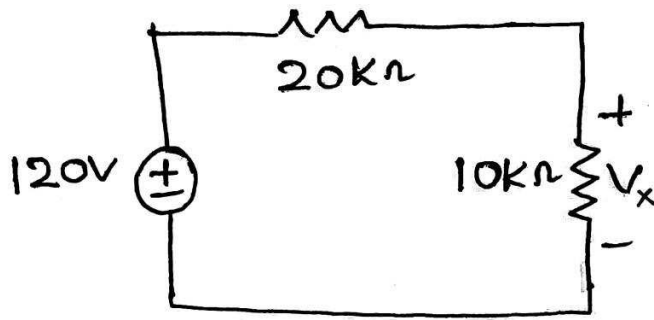
$$= 15\text{k} + 5\text{k} = 20\text{k}\Omega$$



By voltage division rule,

$$V_x = 120 \times \left[ \frac{10k}{10k + 20k} \right] = 120 \times \frac{10}{30} = 40V$$

$$\therefore \underline{\underline{V_x = 40V}}$$

Likes: 0

Dislikes: 0

---