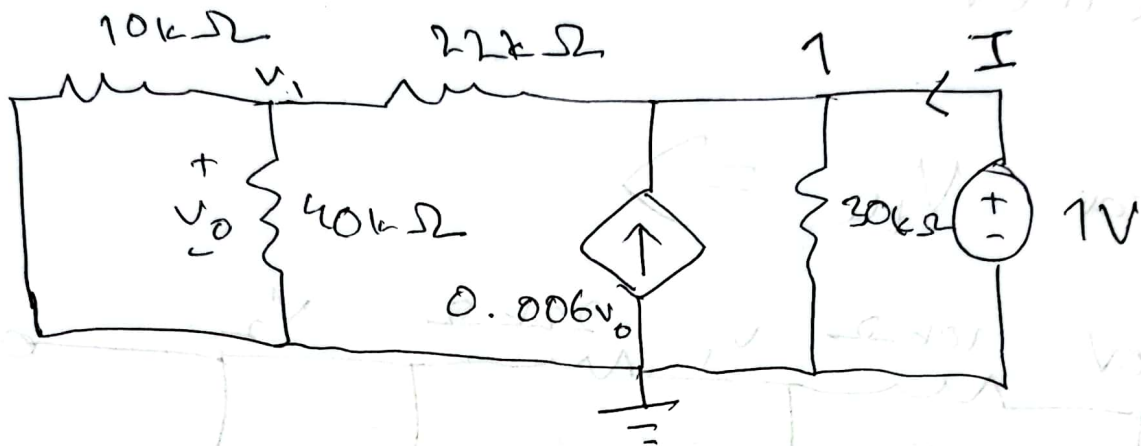


Assignment - 03

1) For $R_{th} \Rightarrow$



$$\frac{v_1}{10} + \frac{v_1}{40} + \frac{v_1 - 1}{22} = 0$$


$$\text{or, } v_1 = 0.267$$

$$I = \frac{1}{30} + \frac{1 - v_1}{22} - 0.006v_1$$
$$= 0.065 \mu A$$

$$\therefore R_{th} = \frac{1}{I} = 15.38 k\Omega$$

$R = 15.38 \text{ k}\Omega$ for maximum power

For $V_{th} \Rightarrow$

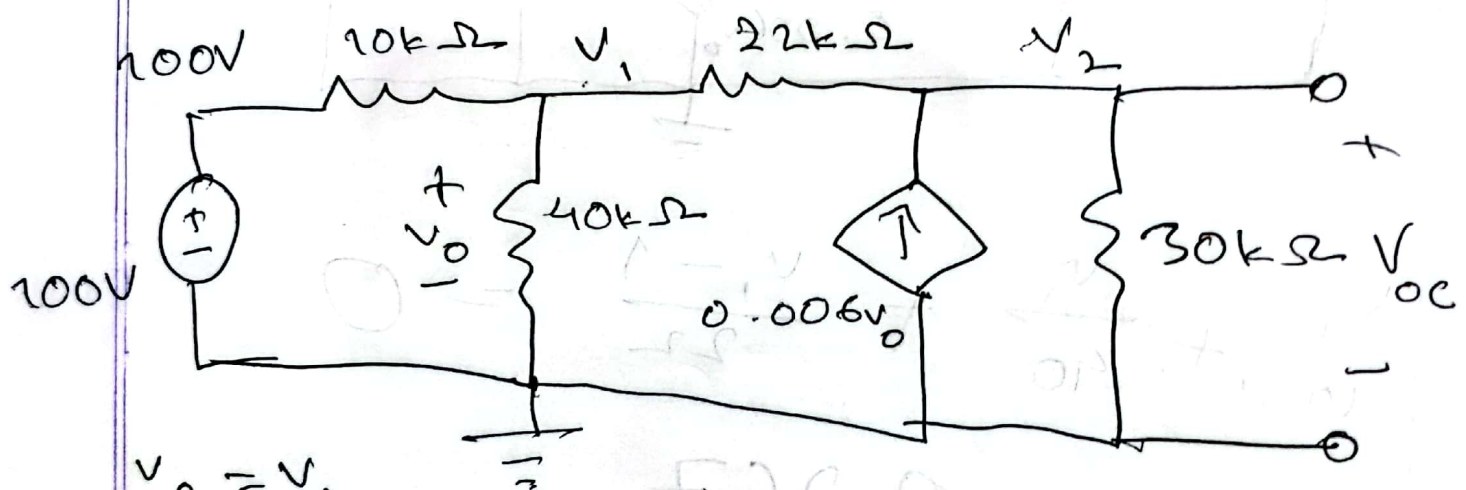


$$V_0 = V_1$$

$$\frac{V_1 - 100}{10} + \frac{V_1}{40} + \frac{V_1 - V_2}{22} = 0$$

$$\text{or, } 0.17V_1 - 0.045V_2 = 10$$

$$\frac{V_2 - V_1}{22} - 0.006V_1 + \frac{V_2}{30} = 0$$
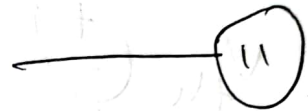
$$\text{or, } -0.051v_1 + 0.0788v_2 = 0$$



$$v_1 = 70.99V, v_2 = 45.94V$$

$$\therefore V_{oc} = V_{th} = v_2 = 45.94V$$

$$\therefore P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = 34.37mW$$




$$V_{oc} = \frac{30}{40+50} = 0.3V, R_{th} = 30+50 = 80\Omega$$



$$P_{max} = \frac{V_{oc}^2}{4R_{th}} = \frac{0.3^2}{4 \times 80} = 0.28125mW$$

2)(a)

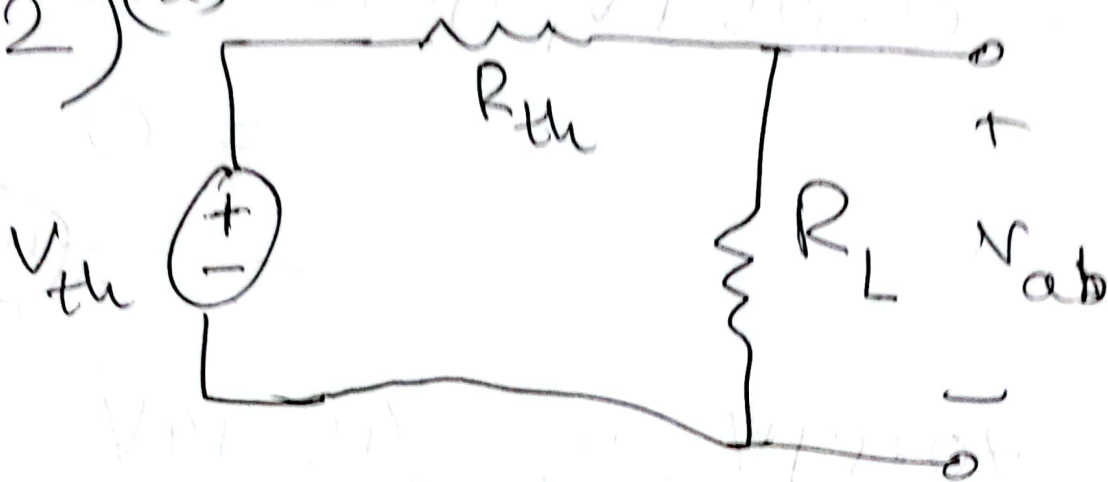

$$V_{ab} = \frac{R_L}{R_L + R_{th}} V_{th}$$

If $R_L = 10k\Omega$, $V_{ab} = \frac{10}{10 + R_{th}} V_{th} = 20V$

————— (1)

If $R_L = 30k\Omega$, $V_{ab} = \frac{30}{30 + R_{th}} V_{th} = 40V$

————— (11)

$$(11) \div (1) \Rightarrow \frac{30}{20} \cdot \frac{10 + R_{th}}{30 + R_{th}} = \frac{40}{20}$$

$$\text{or, } \frac{10 + R_{th}}{30 + R_{th}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{or, } 30 + 3R_{th} = 60 + 2R_{th}$$

$$\text{or, } R_{th} = 30 \text{ k}\Omega$$


$$\therefore \frac{10}{10 + 30} V_{th} = 20V$$

$$\text{or, } V_{th} = \frac{20 \times 40}{10} = 80V$$

$$(b) \text{ If } R_L = 20 \text{ k}\Omega,$$

$$V_{ab} = \frac{20}{20 + 30} \times 80 = 32V$$

3) For $t > 0$,

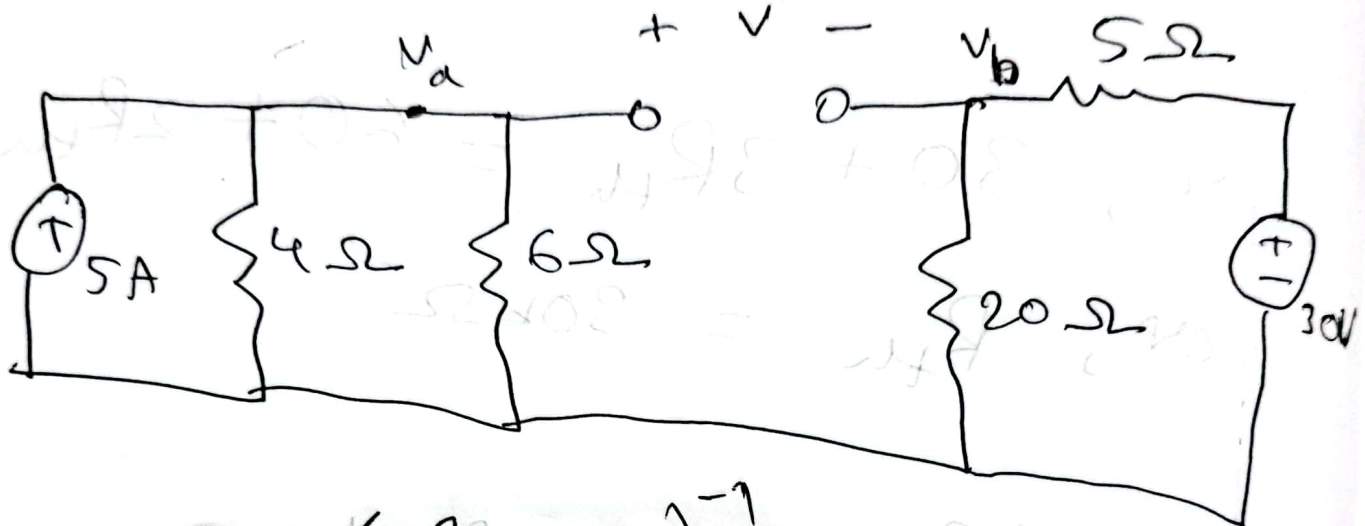


$$V_a = 5 \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = 12V$$

$$V_b = \frac{20}{20 + 5} \times 30 = 24V$$

$$\therefore V = V_a - V_b = -12V$$

$$\therefore V_o = -12V$$

For $t > 0$

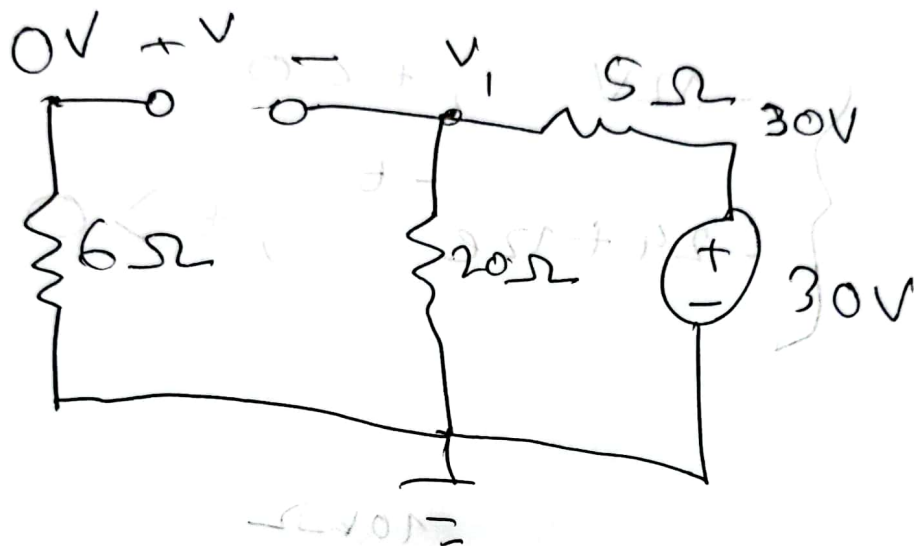

$$\frac{v_1}{20} + \frac{v_1 - 30}{5} = 0$$

$$\text{or, } v_1 = 24\text{V}$$

$$\therefore v = V_s = -24\text{V}$$

$$\therefore \text{For } t < 0, v = -12\text{V}$$


$$\text{For } t > 0, v(t) = V_s + (V_0 - V_s)e^{-\frac{t}{R\tau}}$$

$$\text{here, } R = 6 + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{20}\right)^{-1} = 10\Omega$$

$$\therefore \tau = RC = 10 \times \frac{100}{1000} = 1s$$

$$\therefore v(t) = \begin{cases} -12V & , t < 0 \\ -24 + 12e^{-t} & , t > 0 \end{cases}$$

4)

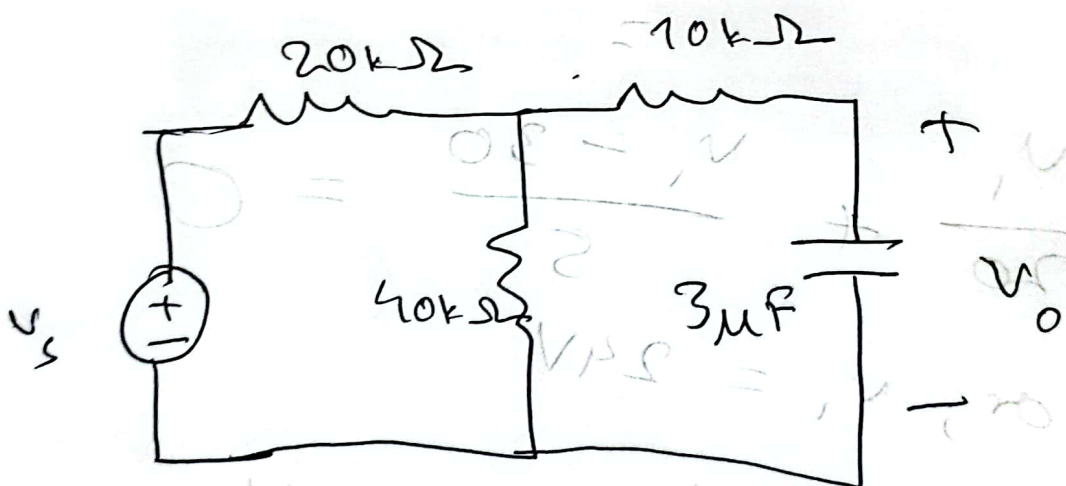

$$v_o = \frac{40}{20+40} v_s$$

$$= \frac{2}{3} v_s$$

For $t < 0$, $v_s = 10V$

$$\therefore v_o = V_o = 6.67V$$

For $t > 0$, $v_s = 30V$,

$$\therefore v_o = V_s = 20V$$

$$\text{eq Here, } R = 10 + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right)^{-1} \\ = 23.33 k\Omega$$

$$\therefore \tau = RC = 23.33 \times 1000 \times 3 \times 10^{-6} \\ = 0.0699 s$$

$$\therefore v(t) = \begin{cases} 6.67V, & t < 0 \\ 20 - 13.33e^{-\frac{t}{0.0699}}, & t > 0 \end{cases}$$