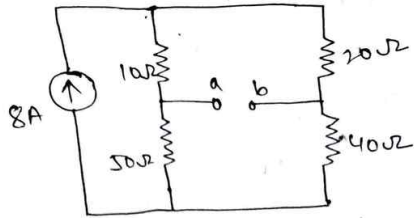


<< Search more Solutions!


Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)

Answer

4.53
Ans



① Thevenin's equivalent

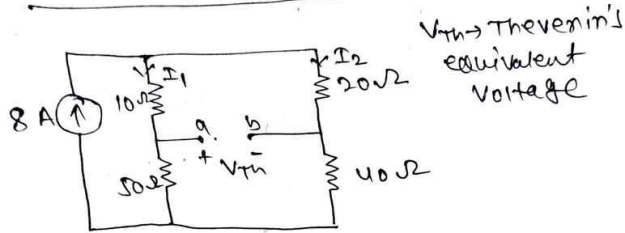

V_{th} → Thevenin's equivalent voltage


$$I_1 = \frac{20+40}{20+40+10+50} \times 8 = \frac{60}{120} \times 8 = 4A$$

$$I_2 = \frac{10+50}{20+40+10+50} \times 8 = \frac{60}{120} \times 8 = 4A$$

$$\therefore \boxed{V_{th} = V_a - V_b} \quad \begin{aligned} V_a &= 50 I_1 = 50 \times 4 = 200V \\ V_b &= 40 I_2 = 40 \times 4 = 160V \end{aligned}$$

$$\therefore V_{th} = V_a - V_b = 200 - 160 = 40V$$

$$\boxed{V_{th} = 40V}$$

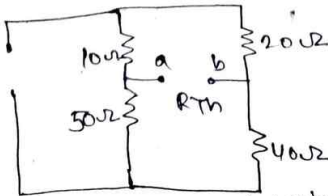



$$R_{th} = (10+20) \parallel (40+50)$$

$$R_{th} = 30 \parallel 90$$

$$R_{th} = \frac{30 \times 90}{30+90} = 22.5\Omega$$

$$R_{th} \rightarrow \text{Thevenin's equivalent Resistance} \quad \boxed{R_{th} = 22.5\Omega}$$

② Norton equivalent

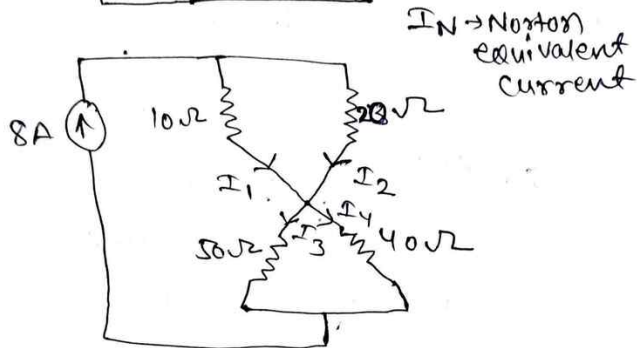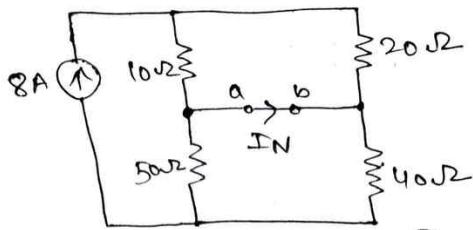


$$I_1 = \frac{20}{30} \times 8 = \frac{16}{3} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{10}{30} \times 8 = \frac{8}{3} \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{40}{90} \times 8 = \frac{32}{9} \text{ A}$$
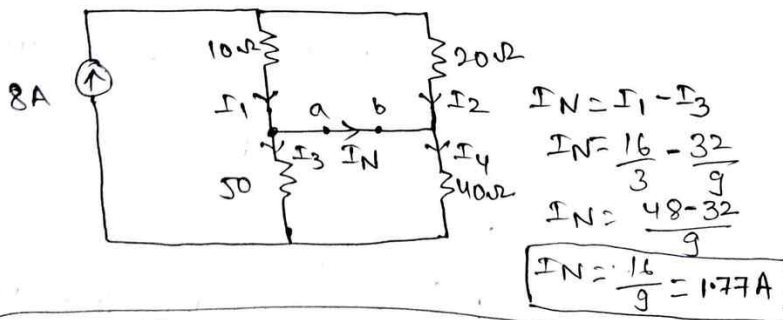
$$I_4 = \frac{50}{90} \times 8 = \frac{40}{9} \text{ A}$$



$$R_N = \frac{V_{Th}}{I_N} = \frac{40}{1.77} = 22.5 \Omega$$

↳ Norton equivalent resistance.

Likes: 0

Dislikes: 0