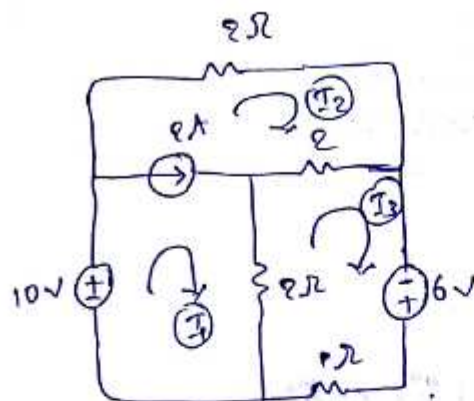


<< Search more Solutions!

Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)

Answer

(Q) given circuit



super mesh equation in 100P (1) & (2)

$$-10 + 2I_2 + 2(I_2 - I_3) + 2(I_1 - I_3) = 0$$

$$2I_1 + 4I_2 - 4I_3 = 10 \rightarrow (1)$$

$$\text{and } I_1 - I_2 = 2 \Rightarrow I_1 = 2 + I_2 \rightarrow (2)$$

mesh equation 100P (3)

$$-6 + I_3 + 2(I_3 - I_1) + 2(I_3 - I_2) = 0$$

$$-2I_1 - 2I_2 + 5I_3 = 6 \rightarrow (3)$$

solve equations (1) (2) & (3)

$$I_1 = 7 \text{ AMP}$$

$$I_2 = 5 \text{ AMP}$$

$$I_3 = 6 \text{ AMP}$$

Power dissipated in the 1Ω resistor

$$P_{1\Omega} = I_3^2 (1) = 36 \text{ watts}$$



Likes: 2

Dislikes: 0
