

<< Search more Solutions!


Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)

Answer

Step 1

* For $t < 0$: Both the switches are opened.

Hence, $i(t) = 0$

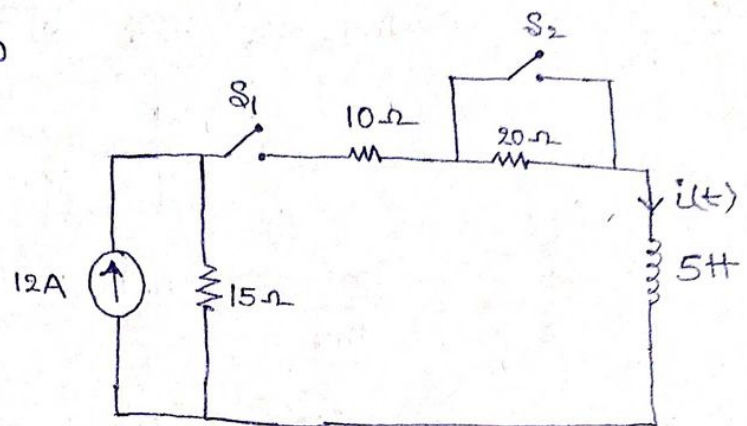


Step 2

* For $0 \leq t \leq 2$: only S_1 is closed.
 S_2 is OFF.

* For a first order

R-L circuit.

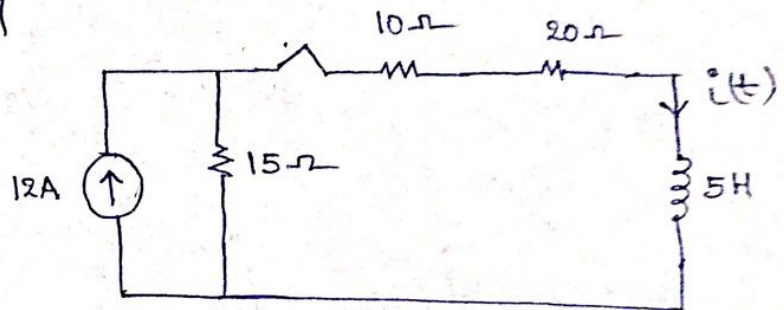


Source Transformation

$$i(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right); 0 \leq t \leq 2$$

$$T = \frac{L}{R} = \frac{5}{15 + 10 + 20}$$

$$= \frac{1}{9} \text{ sec.}$$

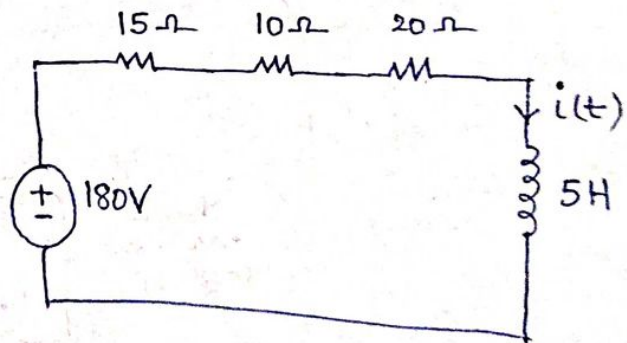
$$\therefore i(t) = \frac{180}{45} \left(1 - e^{-9t} \right)$$



$$i(t) = 4 \left(1 - e^{-9t} \right); 0 \leq t \leq 2$$

Step 3

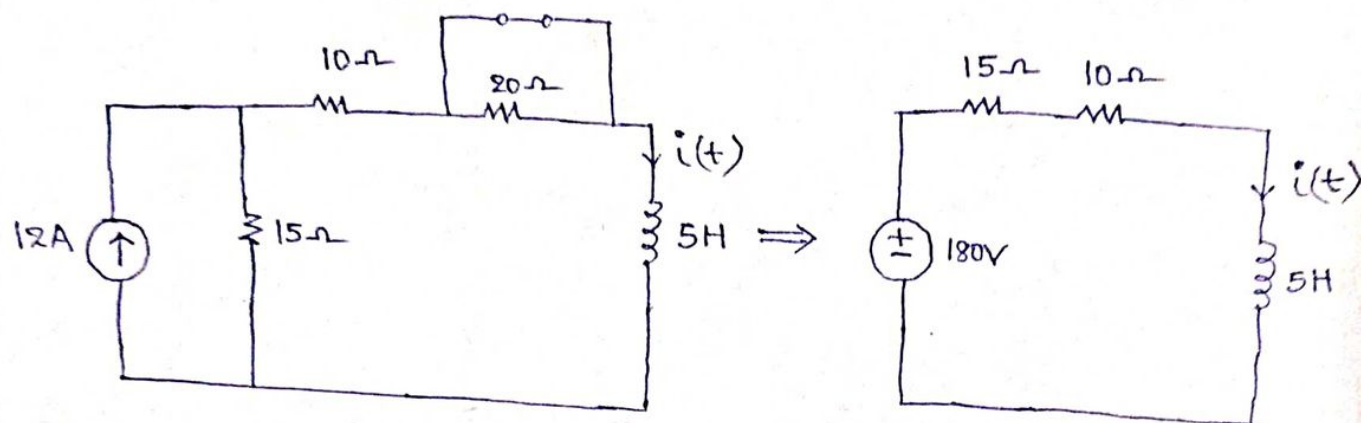* For $t \geq 2$: The two switches are at closed position



* Initial current, $i(2) = 4(1 - e^{-18}) \approx \underline{4} \text{ A}$

* Final current, $i(\infty) = \frac{V}{15+10} = \frac{180}{25} = 7.2 \text{ A}$

{ \because Inductor acts as short circuit at steady state. }

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{5}{15+10} = \frac{1}{5} \text{ sec.}$$

$$\therefore i(t) = 7.2 + [4 - 7.2] e^{-\left(\frac{t-2}{\tau}\right)} ; t \geq 2$$

$$= 7.2 - 3.2 e^{-5(t-2)} ; t \geq 2$$

$$\therefore i(t) = \begin{cases} 0 & , t < 0 \\ 4(1 - e^{-9t}) & , 0 \leq t \leq 2 \\ 7.2 - 3.2 e^{-5(t-2)} & , t \geq 2 \end{cases}$$

$$7.2 - 3.2 e^{-5t}, t \geq 2$$

$$\therefore i(1) = 4(1 - e^{-5}) = \underline{\underline{3.9995 \text{ A}}}$$

$$i(3) = 7.2 - 3.2 e^{-5(3-2)} = \underline{\underline{7.1784 \text{ A}}}$$