

$$1) \quad q = -5 \mu\text{C} = -5 \times 10^{-6} \text{C}$$

$$V_1 = -7\text{V}, \quad V_2 = 17\text{V}$$

$$\therefore W = q(V_2 - V_1)$$

$$= -5 \times 10^{-6} (17 + 7)$$

$$= -0.12 \text{ J}$$

$$2) \quad I = 2 + 3 = 5 \text{ A (absorbs)}$$

$$P_1 = -2 \times 5 = -10 \text{ W (supplies)}$$

$$P_2 = 3 \times 5 = 15 \text{ W (absorbs)}$$

$$P_3 = 2 \times 4 = 8 \text{ W (absorbs)}$$

$$P_4 = -4 \times 3 = -12 \text{ W (supplies)}$$

25W

Date: ...../...../.....


$$P_5 = 5 \times 5 = 25W \text{ (absorbs)}, P_6 = -3 \times 2 = -6W \text{ (supplies)}$$

$$P_7 = 1 \times 2 = 2W \text{ (absorbs)}, P_8 = -1 \times 2 = -2W \text{ (supplies)}$$

$$(1V - 2V) \cdot 5 = -5W$$

$$(1 + 1) \cdot 5 = 10W$$

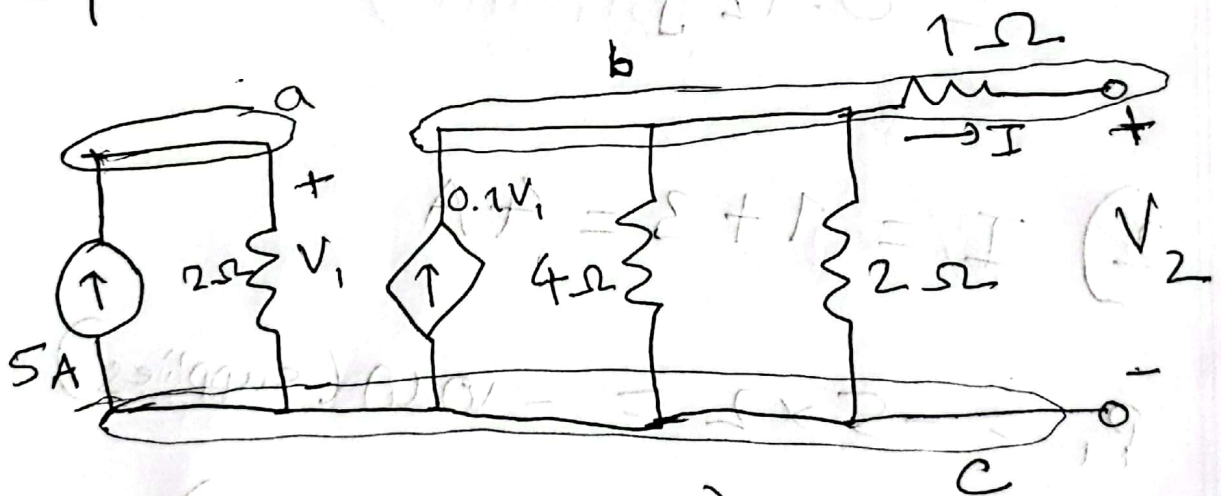3)  $V_1 = 2 \times 5 = 10V$ , Number of nodes = 3



$$I = 0 \text{ (open circuit)}$$

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right)^{-1} = 1.33 \Omega$$

$$V_2 = 0.1V_1 \times 1.33 = 1.33V$$

$$P = -0.1V_1 \times V_2 = -1.33W \text{ (supplies)}$$