
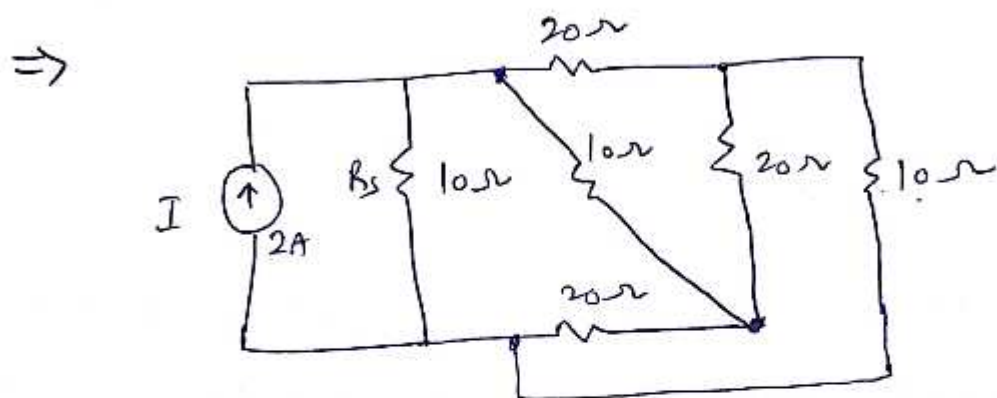




<< Search more Solutions!

Found Errors in Solution? >> [Report here!](#)

Answer

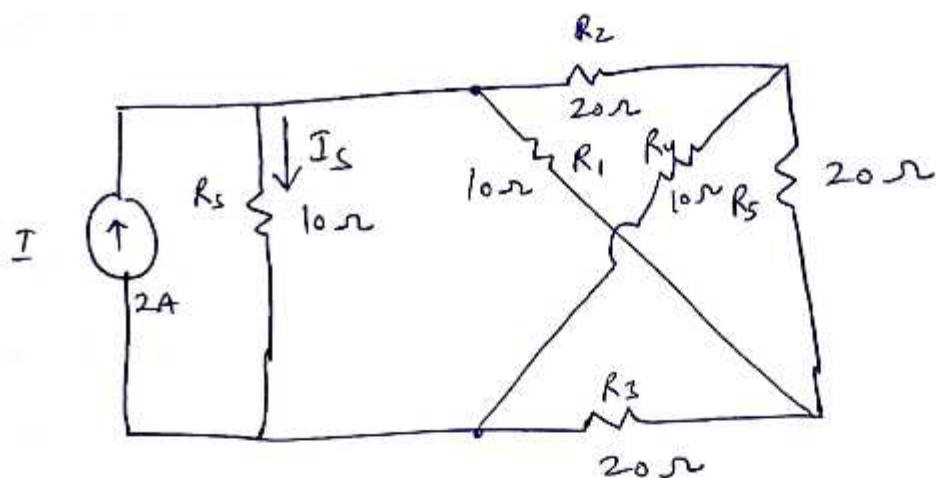



using Star to Delta Transformation —

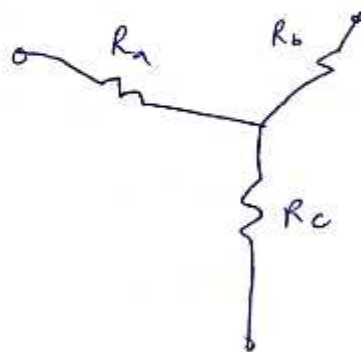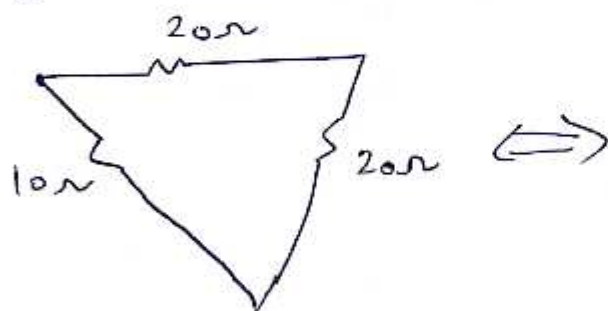

$$R_a = \frac{20 \times 10}{50} = 4\Omega$$

$$R_b = \frac{20 \times 20}{50} = 8\Omega$$
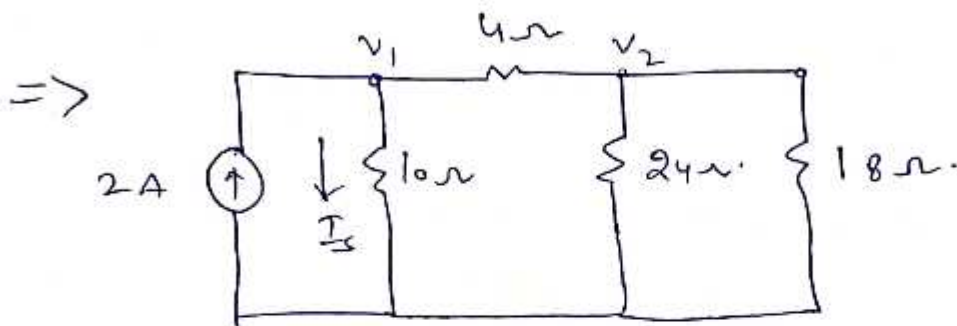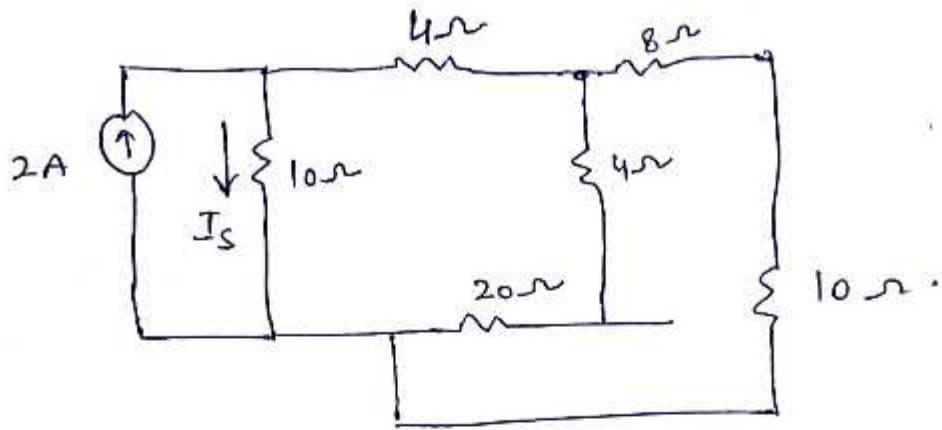
$$R_c = \frac{20 \times 10}{50} = 4\Omega$$



Now using Nodal Analysis — at V_1 —

$$\frac{V_1}{10} + \frac{V_1 - V_2}{4} = 2$$

$$2V_1 + 5V_1 - 5V_2 = 40$$

$$7V_1 - 5V_2 = 40 \quad \text{--- (1)}$$

\rightarrow Similarly at V_2 —

$$\frac{V_2}{24} + \frac{V_2}{18} + \frac{V_2 - V_1}{4} = 0$$

$$3V_2 + 4V_2 + 18V_2 - 18V_1 = 0$$

$$18V_1 = 25V_2 \quad \text{--- (2)}$$

On solving equation (1) & (2) —

$$V_1 = \frac{200}{17} \text{ Volt}$$

$$V_2 = \underline{144} \text{ Volt.}$$

Now Current through R_2

$$I_s = \frac{V_1}{10} = \frac{20}{17}$$

$$I_s = 1.176 \text{ Amp}$$

\Rightarrow I use nodal Analysis over mesh.
~~because~~ because In mesh 3 equation
 required but in Nodal Analysis only
 two equation required